

111-1 535313

進階可程式邏輯系統設計與應用

Advanced Programmable Logic System  
Design and Application

實驗編號：LAB 01

實驗名稱：Add two 1-digit BCD numbers

結果報完成日期：2022.10.16

姓名：王語

系級：機械四

學號：0811127

## 一、 實驗目的

藉由全加器組成漣波加法器、多位元多工器、七段顯示器解碼器、溢位判斷等等設計 BCD 加法器，並將輸入、計算結果顯示於七段顯示器，當輸入超過 9 時 LEDR 亮起偵錯，也藉由實驗熟悉 Quartus 軟體之使用。

## 二、 Verilog 程式碼

總電路連接結果可以直接看 RTL 會更淺顯易懂。

```
Lab_01_0811127.v
1  // 0811127 王語
2
3  // Top Module
4  module Lab_01_0811127 ( input  [8:0] SW,
5                          output [9:9] LEDR,
6                          output [6:0] HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,HEX5 );
7  wire errtemp1 , errtemp2 ;
8
9  wire [3:0] sum;
10 wire cout;
11
12 BCD_converter no_name_haha1 ( .v(SW[3:0]),
13                               .d1(HEX1),
14                               .d0(HEX0),
15                               .v5(0),
16                               .err(errtemp1) );
17
18 BCD_converter no_name_haha2 ( .v(SW[7:4]),
19                               .d1(HEX3),
20                               .d0(HEX2),
21                               .v5(0),
22                               .err(errtemp2) );
23
24 BCD_converter no_name_haha3 ( .v(sum),
25                               .d1(HEX5),
26                               .d0(HEX4),
27                               .v5(cout),
28                               .err() ); //err 忽略
29
30 fourbits_adder fourbitsFFD (.a(SW[3:0]),
31                             .b(SW[7:4]),
32                             .Cin(SW[8]),
33                             .Cout(cout),
34                             .sum(sum) );
35
36 assign LEDR[9] = errtemp1|errtemp2;
37
38 endmodule
```

```

39
40 //Submodules
41 module BCD_converter ( input [3:0] v,
42 | | | | | input v5 , // 第五個bit
43 | | | | | output [6:0] d1 , d0 ,
44 | | | | | output err );
45 wire z ;
46 wire [3:0] vps; //v plus six , 加六進位
47 wire [6:0] dtemp;
48 // integer six = 4'd6;
49 //(X) assign six = 4'd6 ;
50
51 fourbits_adder fourbitsFFD (.a(v),
52 | | | | | .b(4'b0110),
53 | | | | | .Cin(0),
54 | | | | | .Cout(),
55 | | | | | .sum(vps) );
56
57 fourbits_sel Fourbits_sel( .s(z|v5),
58 | | | | | .a(vps),
59 | | | | | .b(v),
60 | | | | | .out(dtemp) ); // 用sel 取代 if (z) ... else...
61
62 comparator com_1 ( .v(v),
63 | | | | | .z(z) );
64
65
66 assign err = z ;
67 assign d1[1] = ~(z|v5) ;
68 assign d1[2] = ~(z|v5) ; // 最多19 直接給1 不然就 0
69 assign d1 [0] = 1;
70 //assign d1 [3] = 0;
71 assign d1[6:3] = 4'b1111; // 共陽極
72 ssd_seven_segment_decoder ( .Din(dtemp),
73 | | | | | .Dout(d0) );
74
75
76 endmodule

```

```

78 module comparator ( input [3:0] v,
79 | | | | | output z );
80
81 assign z = (v[3]&v[2])|(v[1]&v[3]); // 真直表得出
82
83 endmodule
84
85 module sel (input a, b, s,
86 | | | output out ); //這邊變數改成A0 A1 會更好判讀
87 assign out = (a&s)|(b&(~s)); //s=0 >> b , s=1 >> a
88 endmodule
89
90 module fourbits_sel ( input [3:0] a, b,
91 | | | | | input s,
92 | | | | | output [3:0] out );
93 //generate 真香
94 sel sel0( .a(a[0]),
95 | | | .b(b[0]),
96 | | | .s(s),
97 | | | .out(out[0]) );
98
99 sel sel1( .a(a[1]),
100 | | | .b(b[1]),
101 | | | .s(s),
102 | | | .out(out[1]) );
103
104 sel sel2( .a(a[2]),
105 | | | .b(b[2]),
106 | | | .s(s),
107 | | | .out(out[2]) );
108
109 sel sel3( .a(a[3]),
110 | | | .b(b[3]),
111 | | | .s(s),
112 | | | .out(out[3]) );
113
114 endmodule

```

Z 用來判斷輸入數值 A 和 B 是否超過 10

```

116 //七段顯示器
117 module ssd (    input [3:0] Din,
118                output [6:0] Dout );
119 assign Dout[0] = ((!Din[3])&(!Din[2])&(!Din[1])&( Din[0]))|
120                ((!Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])&(!Din[0]))|
121                (( Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])&( Din[0]))|
122                (( Din[3])&(!Din[2])&( Din[1])&( Din[0]));
123
124 assign Dout[1] = ((!Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])&( Din[0]))|
125                (      ( Din[2])&( Din[1])&(!Din[0]))|
126                (( Din[3])&      ( Din[1])&( Din[0]))|
127                (( Din[3])&( Din[2])&      (!Din[0]));
128
129 assign Dout[2] = ((!Din[3])&(!Din[2])&( Din[1])&(!Din[0]))|
130                (( Din[3])&( Din[2])&( Din[1])      )|
131                (( Din[3])&( Din[2])&      (!Din[0]));
132
133
134 assign Dout[3] = ((!Din[3])&(!Din[2])&(!Din[1])&( Din[0]))|
135                ((!Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])&(!Din[0]))|
136                (( Din[3])&(!Din[2])&( Din[1])&(!Din[0]))|
137                (      ( Din[2])&( Din[1])&( Din[0]));
138
139 assign Dout[4] = ((!Din[3])&      &( Din[0]))|
140                (      (!Din[2])&(!Din[1])&( Din[0]))|
141                ((!Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])      );
142
143
144 assign Dout[5] = (( Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])&( Din[0]))|
145                ((!Din[3])&(!Din[2])&      ( Din[0]))|
146                ((!Din[3])&(!Din[2])&( Din[1])      )|
147                ((!Din[3])&      ( Din[1])&( Din[0]));
148
149 assign Dout[6] = ((!Din[3])&( Din[2])&( Din[1])&( Din[0]))|
150                (( Din[3])&( Din[2])&(!Din[1])&(!Din[0]))|
151                ((!Din[3])&(!Din[2])&(!Din[1])      );
152
153 endmodule

```

這邊就是使用 kmap 化減工具輔助我得出結果。


```

155 //element of fulladder
156 module efulladder ( input cin , a0 , a1 ,
157 | | | | | output cout , sum );
158 wire [2:0] temp0 ,temp1;
159 assign temp0 = {cin,a0,a1};
160 assign sum = ^temp0[2:0];
161 assign temp1 = {(a0&a1),(a1&cin),(a0&cin)};
162 assign cout = |temp1;
163
164 endmodule
165
166 //ripple adder
167 module fourbits_adder ( input [3:0] a,b,
168 | | | | | input Cin,
169 | | | | | output Cout,
170 | | | | | output [3:0] sum );
171
172 wire [3:0] cout;
173 // 用generate可以省下很多時間
174 efulladder fad0(.cin(Cin),
175 | | | | | .a0(a[0]),
176 | | | | | .a1(b[0]),
177 | | | | | .cout(cout[0]),
178 | | | | | .sum(sum[0]) );
179 efulladder fad1(.cin(cout[0]),
180 | | | | | .a0(a[1]),
181 | | | | | .a1(b[1]),
182 | | | | | .cout(cout[1]),
183 | | | | | .sum(sum[1]) );
184 efulladder fad2(.cin(cout[1]),
185 | | | | | .a0(a[2]),
186 | | | | | .a1(b[2]),
187 | | | | | .cout(cout[2]),
188 | | | | | .sum(sum[2]) );
189 efulladder fad3(.cin(cout[2]),
190 | | | | | .a0(a[3]),
191 | | | | | .a1(b[3]),
192 | | | | | .cout(cout[3]),
193 | | | | | .sum(sum[3]) );
194
195 assign Cout = cout[3];
196
197 endmodule


```

### 三、 實驗結果


初始狀態： $0 + 0 + 0 = 0$

 

$C_{in} = 1$

 


$C_{in} = 1$ ,  $A = 9$ ,  $B = 9$

 





$C_{in} = 0$  ,  $B = 10$  ,  $A = 0$

 


$C_{in} = 0$  ,  $A = 10$  ,  $B = 10$

 

$A = 10$  ,  $B = 10$

 


$A = 3$  ,  $B = 7$

 



#### 四、 RTL

##### 總電路

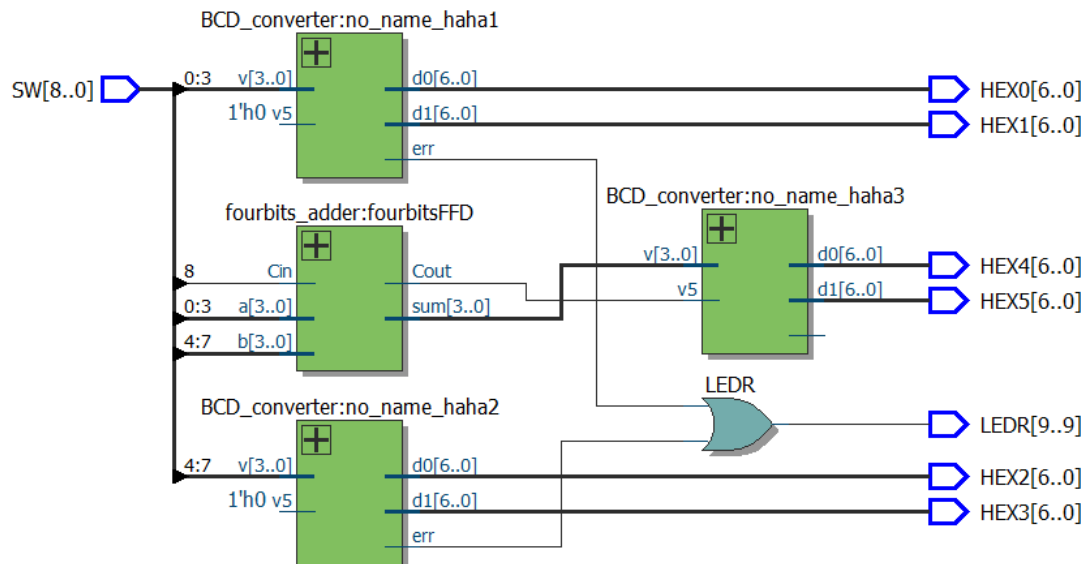

完整版連結：<https://pse.is/4jg36w>

#### 五、 問題與討論

1. 在七段顯示器真直表化減過程中花費大量時間，才化減出其中一個，我認為太沒效率，因此在網路上找到 kmap 化減工具，真的很好用，獲得大幅加速。
2. 因為看不習慣 Quartus 開發環境的字體以及顏色，花了一些時間找到整合 VScode 編輯環境，好讓我能使用 VScode 寫 Verilog 程式，並在 Quartus II 下完成 compile、Pin plan、燒錄、RTL 輸出等作業。
3. 在開始設計電路前有先草擬一下架構，BCD\_converter 一開始只有 4bits 的輸入([3:0] v)，但是這樣最多只能呈現 0~15 的情況，因此緊夾增加 v5，好在這個疏失並沒有太多要調整的地方，是否有十位數只要判斷是否超過 10(可由 z 決定)或是否有第五位數字(v5 = 1)，因此只要把

```
assign d1[1] = ~(z) ;  
assign d1[2] = ~(z) ;
```

改成

```
assign d1[1] = ~(z|v5) ;  
assign d1[2] = ~(z|v5) ;
```

4. 因為沒有 if else 可以使用，因此在設計時用 sel 替代這項功能。

## 六、心得

這次實驗收穫滿滿，複習了基本的電路設計，在沒有 always 可以用的前提下，真的很需要動腦，不過設計電路這種東西本來就是要從最基本的開始吧，基礎先穩固才能學更厲害的東西，感謝助教批閱。

## 七、備註

助教不好意思我有一些 module 亂命名，希望您不要介意，下次會好好取名字。